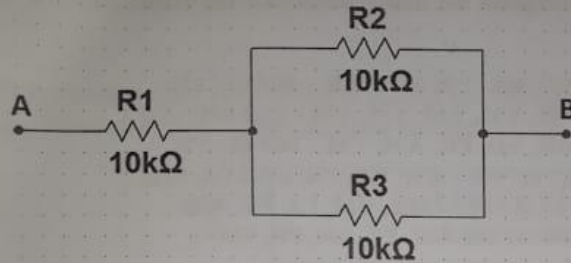


LABORATÓRIO DE E201 – EXTRACLASSE 2

2.1 - Monte os circuitos no protoboard e simule no Multisim comparando seus resultados:


2.1.1 – Circuito 1



RESISTENCIA EQUIVALENTE MEDIDA: 15k [Ω]

RESISTENCIA EQUIVALENTE SIMULADA: 15k [Ω]


2.1.2 – Circuito 2

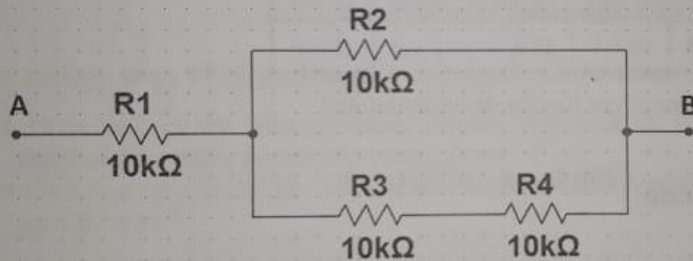

RESISTENCIA EQUIVALENTE MEDIDA: 16,67k [Ω]

RESISTENCIA EQUIVALENTE SIMULADA: 16,67 [Ω]

2.1.3 – Circuito 3

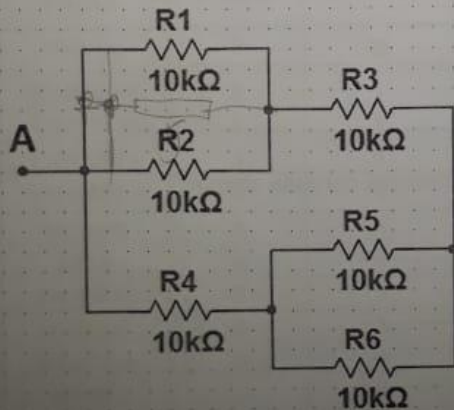


RESISTENCIA EQUIVALENTE MEDIDA: 7,5k [Ω]

RESISTENCIA EQUIVALENTE SIMULADA: 7,5k [Ω]

2.1.4 – Circuito 4


37/50

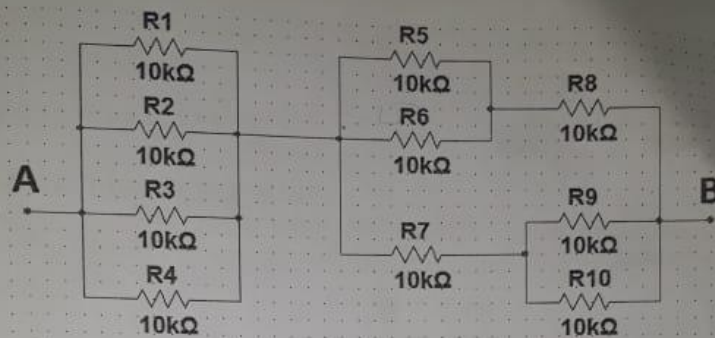

RESISTENCIA EQUIVALENTE MEDIDA: 10,83k [80]

RESISTENCIA EQUIVALENTE SIMULADA: 10,83k [10]


2.1.5 – Circuito 5

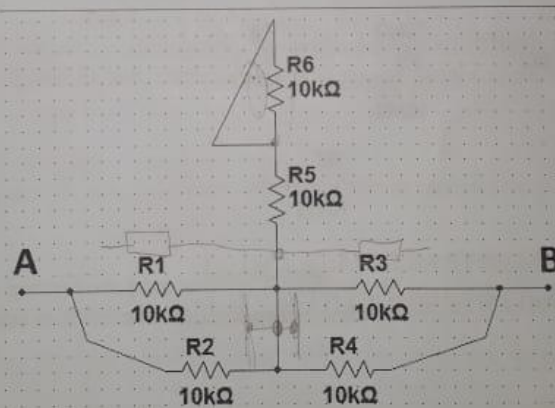

RESISTENCIA EQUIVALENTE MEDIDA: 10k [80]

RESISTENCIA EQUIVALENTE SIMULADA: 10 kΩ [10]


Circuito 6

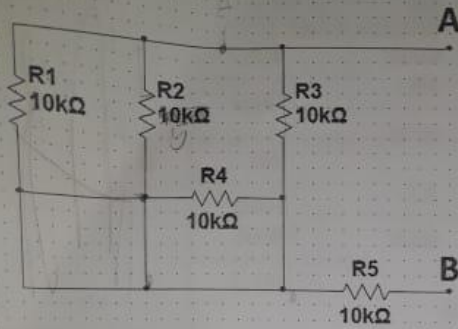

RESISTENCIA EQUIVALENTE MEDIDA: 15K [Ω]

RESISTENCIA EQUIVALENTE SIMULADA: 15K [Ω]


2.1.7 – Circuito 7

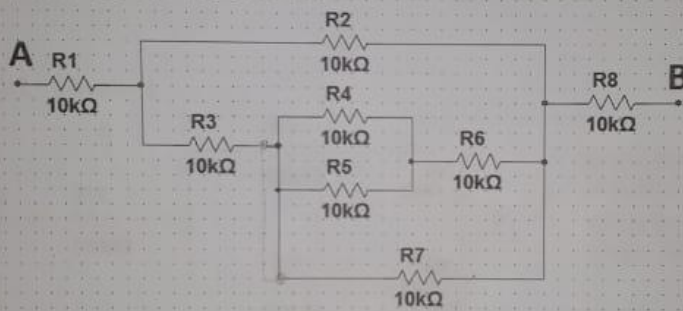

RESISTENCIA EQUIVALENTE MEDIDA: 16.67K [Ω]

RESISTENCIA EQUIVALENTE SIMULADA: 16.67K [Ω]

2.1.8 – Circuito 8

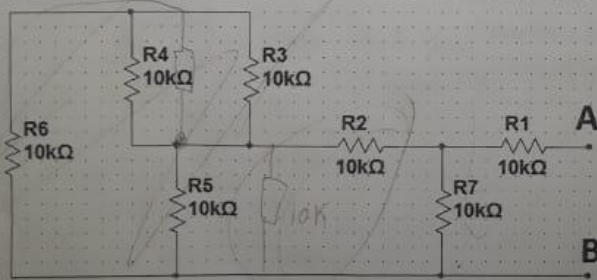

RESISTENCIA EQUIVALENTE MEDIDA: 16.67K [Ω]

RESISTENCIA EQUIVALENTE SIMULADA: 16.67K [Ω]