

1)A)

Dezena		Unidade		Display
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	1	1	1	13
0	1	0	0	10
0	1	0	1	11
0	1	1	0	12
1	0	1	1	23
1	0	0	0	20
1	0	0	1	21
1	0	1	0	22
1	1	1	1	33
1	1	0	0	30
1	1	0	1	31
1	1	1	0	32
0	0	1	1	03

B) Tem a função de armadilha.


C) Porque com 2 Flip-Flops na unidade só é possível contar até 3. É necessário adicionar mais 3 Flip-Flops para corrigir esse erro para que a contagem consiga ir de 0-9.

D) Decodificador de binário para decimal.

E) Cátodo comum pois o display utilizado esta ligado ao terra, logo ele é cátodo comum.

F) Neste caso o set e o reset não estão sendo utilizados, logo para deixá-los desabilitados eles foram conectados em nível lógico alto (Vcc).

G)

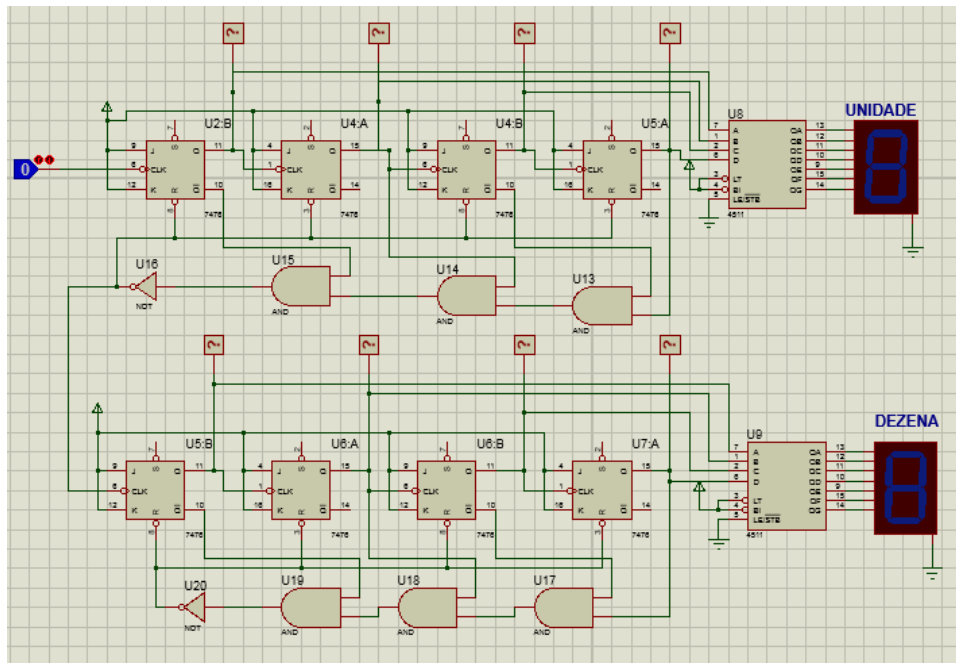

2) Modulo:

```

29  --library UNISIM;
30  --use UNISIM.VComponents.all;
31
32  entity modulo is
33      Port ( clk : in  STD_LOGIC;
34            reset: in  STD_LOGIC;
35            output : buffer integer range 0 to 15);
36  end modulo;
37
38  architecture Behavioral of modulo is
39
40  begin
41
42  process(clk,reset)
43      begin
44          if reset = '1' then
45              output<=15; --reinicia a contagem
46          elsif rising_edge(clk) then --subida
47              if output = 0 then
48                  output<=15;
49              else
50                  output<=output-1;
51              end if;
52          elsif falling_edge(clk) then --descida
53              output<=output;
54          end if;
55      end process;
56  end Behavioral;


```

Teste:

```

42  COMPONENT modulo
43  PORT(
44      clk : IN std_logic;
45      reset: IN std_logic;
46      output : buffer integer range 0 to 15
47  );
48  END COMPONENT;
49  --Inputs
50  signal clk : std_logic := '0';
51  signal reset : std_logic := '0';
52  --Outputs
53  signal output : integer range 0 to 15;
54  BEGIN
55      -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
56      uut: modulo PORT MAP (
57          clk => clk,
58          reset => reset,
59          output => output
60      );
61      stim_proc: process
62      begin
63          --iniciar a contagem
64          reset<='1';
65          wait for 100 ns;
66          reset<='0';
67
68          wait for 100 ns;
69          clk<='0';
154      wait for 100 ns;
155      clk<='1';
156      wait for 100 ns;
157      clk<='0';
158
159      wait for 100 ns;
160      clk<='0';
161      wait for 100 ns;
162      clk<='1';
163      wait for 100 ns;
164      clk<='0';
165
166      wait for 100 ns;
167      clk<='0';
168      wait for 100 ns;
169      clk<='1';
170      wait for 100 ns;
171      clk<='0';
172
173      wait for 100 ns;
174      clk<='0';
175      wait for 100 ns;
176      clk<='1';
177      wait for 100 ns;
178      clk<='0';
179      wait;
180      end process;
181  END;
```

Gráfico:

 

Proposto:

Modulo:

```
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity modulo is
33     Port ( clk : in  STD_LOGIC;
34           reset: in  STD_LOGIC;
35           output : buffer integer range 5 to 10);
36 end modulo;
37
38 architecture Behavioral of modulo is
39
40 begin
41
42 process(clk,reset)
43     begin
44         if reset = '1' then
45             output<=10; --reinicia a contagem
46         elsif rising_edge(clk) then --subida
47             if output = 5 then
48                 output<=10;
49             else
50                 output<=output-1;
51             end if;
52         elsif falling_edge(clk) then --descida
53             output<=output;
54         end if;
55     end process;
56 end Behavioral;
```

Teste:

```
42 COMPONENT modulo
43 PORT(
44     clk : IN  std_logic;
45     reset: IN  std_logic;
46     output : buffer integer range 5 to 10
47 );
48 END COMPONENT;
49 --Inputs
50 signal clk : std_logic := '0';
51 signal reset : std_logic := '0';
52 --Outputs
53 signal output : integer range 5 to 10;
54 BEGIN
55     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
56     uut: modulo PORT MAP (
57         clk => clk,
58         reset => reset,
59         output => output
60     );
61     stim_proc: process
62     begin
63         --iniciar a contagem
64         reset<='1';
65         wait for 50 ns;
66         reset<='0';
67
68         wait for 50 ns;
69         clk<='0';
90         clk<='0';
91         wait for 50 ns;
92         clk<='1';
93         wait for 50 ns;
94         clk<='0';
95
96         wait for 50 ns;
97         clk<='0';
98         wait for 50 ns;
99         clk<='1';
100        wait for 50 ns;
101        clk<='0';
102
103        wait for 50 ns;
104        clk<='0';
105        wait for 50 ns;
106        clk<='1';
107        wait for 50 ns;
108        clk<='0';
109
110        wait for 50 ns;
111        clk<='0';
112        wait for 50 ns;
113        clk<='1';
114        wait for 50 ns;
115        clk<='0';
116    end process;
117 END;
```

Gráfico:

