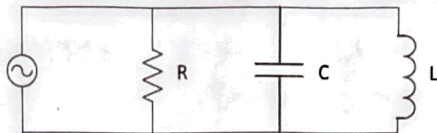


- 1) (35 pontos) Analisando o circuito paralelo abaixo que apresenta uma frequência de ressonância (f_R) de 10 kHz, considerando $R = 47\Omega$ e $C = 200 \text{ nF}$:



- a) Determine o valor da Indutância L deste circuito;
 b) Encontre a f_{cs} e f_{ci} e BW ;
 c) Determine o valor da Impedância total do circuito para uma frequência $f = 5 \times f_R$;

$$a) f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow 10 \times 10^3 \times 2\pi = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\sqrt{LC} = \frac{1}{20 \times 10^3 \pi} \Rightarrow LC = \frac{1}{(20 \times 10^3 \pi)^2}$$

$$L = \frac{1}{200 \times 10^9 (20 \times 10^3 \pi)^2} \Rightarrow L = 1,27 \text{ mH}$$

10
12

$$b) BW = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 47 \cdot 200 \times 10^{-9}} \Rightarrow BW = 16,93 \text{ kHz} \quad (5)$$

$$f_{cs} = \frac{1}{4\pi C} \left[\frac{1}{R} + \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{4C}{L}} \right] = \frac{1}{4\pi \cdot 200 \times 10^{-9}} \left[\frac{1}{47} + \sqrt{\frac{1}{47^2} + \frac{4 \cdot 200 \times 10^{-9}}{1,27 \times 10^{-3}}} \right]$$

$$f_{cs} = 394884,36 \left[21,28 \times 10^3 + \sqrt{452,1 \times 10^6 + 629,92 \times 10^6} \right] \quad (5)$$

$$f_{cs} = 21558,8 \text{ Hz ou } 21,56 \text{ kHz} \quad \checkmark$$

$$f_{ci} = \frac{1}{4\pi C} \left[-\frac{1}{R} + \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{4C}{L}} \right] = 394884,36 \left[-21,28 \times 10^3 + \sqrt{452,1 \times 10^6 + 629,92 \times 10^6} \right]$$

$$f_{ci} = 4624,72 \text{ ou } 4,62 \text{ kHz} \quad (5)$$

$$c) Z_{eq} = R \parallel Z_C \parallel Z_L$$

$$= 47 \parallel -j \frac{1}{2\pi \cdot 50 \times 10^3 \cdot 200 \times 10^{-9}} \parallel j 2\pi \cdot 50 \times 10^3 \cdot 1,27 \times 10^{-3}$$

$$= 47 \parallel -j 15,92 \parallel j 400$$

$$Z_{eq} = 47 \parallel -j16 // j400$$

$$\frac{-j16 \times j400}{-j16 + j400} = \frac{6400}{j384} = \frac{6400}{384 \angle 90^\circ} = 16,67 \angle -90^\circ$$

$$-j16,67 \Omega$$


$$Z_{eq} = \frac{47 \times 16,67 \angle -90^\circ}{47 - j16,67} = \frac{783,5}{43,87 \angle -19,53^\circ}$$

$$Z_{eq} = 15,41 \angle 19,53^\circ \Omega \text{ ou}$$

$$14,8 + j5,25 \Omega$$

10

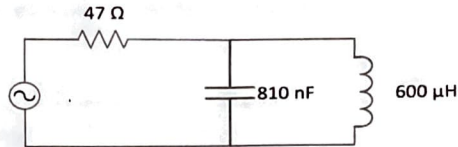- 2) (30 pontos) Analisando o circuito abaixo, que opera na frequência de 1kHz e que drena uma corrente total $I_T = 2,5 \angle 30^\circ \text{ A}$:



- a) Determine a tensão nos terminais do resistor;
 b) Determinar a impedância equivalente total do circuito;
 c) Calcular a tensão fornecida pela fonte do circuito.

$$Z_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{2000 \times 810 \times 10^{-9}} = -j 196,49 \Omega \approx -j 196,5 \Omega \quad (5)$$

$$Z_L = j \omega L = j 2000 \times 600 \times 10^{-6} = j 3,77 \Omega$$

$$Z_P = -j 196,5 \parallel j 3,77 = \frac{-j 196,5 \times j 3,77}{-j 196,5 + j 3,77} = \frac{740,81}{-j 192,73}$$

$$Z_P = \frac{740,81 \times j 192,73}{-j 192,73 \times j 192,73} = \frac{j 142776,31}{34144,85} = \frac{142776,31}{34144,85} \angle 90^\circ$$

$$Z_P = 3,84 \angle 90^\circ = j 3,84 \Omega \quad (5)$$

$$a) V_R = I_T \times R = 2,5 \angle 30^\circ \times 47 \quad (5)$$

$$V_R = 117,5 \angle 30^\circ \text{ V}$$


$$b) Z_{eq} = R + Z_P = 47 + j 3,84 = 47,16 \angle 4,67^\circ \quad (10)$$

$$Z_{eq} = 47 + j 3,84 \Omega = 47,16 \angle 4,67^\circ \Omega$$

$$c) V_T = I_T \times Z_{eq} = 2,5 \angle 30^\circ \times 47,16 \angle 4,67^\circ \quad (5)$$


$$V_T = 118 \angle 34,67^\circ \approx 118 \angle 35^\circ \text{ V}$$

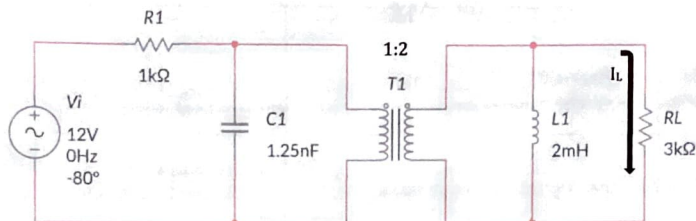- 3) (35 pontos) O circuito abaixo opera na frequência angular de 1M rad/s. Determine a corrente na resistência de carga R_L sabendo que $V_i(t) = 12\angle -80^\circ$ V.



$$Z_{C1} = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{10^6 \times 1,25 \cdot 10^{-9}} = -j 800 \Omega$$
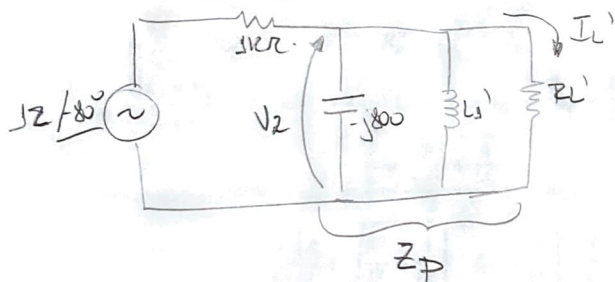
$$Z_{L1} = j\omega L = j 10^6 \times 2 \cdot 10^{-3} = j 2000 \Omega$$



$$R_L' = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 3000$$

$$R_L' = 750 \Omega$$

$$L_1' = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times j 2000$$

$$L_1' = j 500 \Omega$$

$$Z_P = -j 800 \parallel j 500 \parallel 750$$

$$= \frac{750 \times j 500}{750 + j 500} = \frac{j 37500}{750 + j 500} = \frac{37500 \angle 90^\circ}{901,39 \angle 33,7^\circ} = 41610,2 \angle 56,3^\circ$$

$$\frac{(230,83 + j 346,11) \times -j 800}{230,83 + j 346,11 - j 800} = \frac{-j 184664 + 246888}{230,83 - j 454} =$$

$$Z_P = \frac{333,8212 \angle -33,7^\circ}{509,31 \angle -63,05^\circ} = 655 \angle 29,35^\circ = 579,93 + j 321,04$$

$$V_2 = \frac{Z_P}{Z_P + R_1} \times V_i = \frac{655 \angle 29,35^\circ \times 12 \angle -80^\circ}{1000 + 579,93 + j 321,04} = \frac{7860 \angle 50,65^\circ}{1603,4 \angle 11,55^\circ}$$

$$V_2 = 4,9 \angle -62,2^\circ \text{ V}$$

$$I_L' = \frac{V_2}{R_L} = \frac{4,9 \angle -62,2^\circ}{750} \Rightarrow I_L = 6,53 \angle -62,2^\circ \text{ mA}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{I_L}{I_L'} \Rightarrow I_L = \frac{I_L'}{2} = \frac{6,53}{2} = 3,265 \text{ A}$$

$$I_L = 3,265 \text{ A}$$

