

4

quinta-feira, 18 de novembro de 2021

23:03

$$f = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$$

$$R_{min} = 1K\Omega$$

$$R_{max} = 1K\Omega + 10K\Omega = 11K\Omega$$

$$f_{min} = \frac{1}{2\pi \cdot 11 \times 10^3 \times 0,01 \times 10^{-6}} \approx 1,446 KHz$$

$$f_{max} = \frac{1}{2\pi \cdot 1 \times 10^3 \times 0,01 \times 10^{-6}} = 15,915 KHz$$