


prova: e203 B

maysa freire dos santos - gea 840

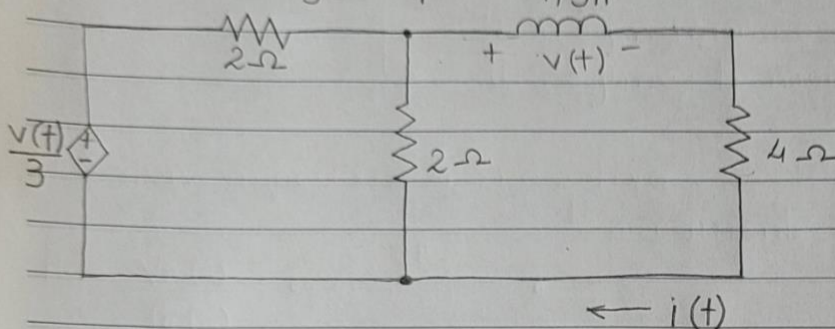
1) $\rightarrow i_L(t_0) = 2A$

♥ $t \geq 0s \rightarrow$ determinar $i(t)$

$t < 0s$: regime permanente \rightarrow indutor = curto-circuito




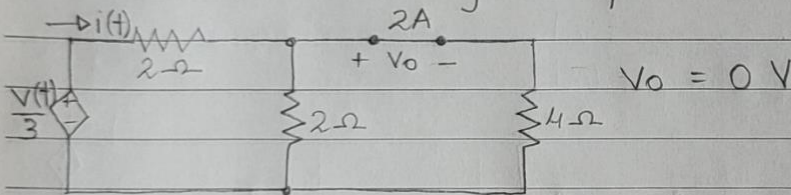\rightarrow chave fechada: regime permanente:



neste caso, ao termos $v(t) = V_0(t) = 0V$, temos uma FTCT de valor $0V$, já que é dependente do valor de $v(t) \rightarrow FTCT = \frac{v(t)}{3} [V]$

\rightarrow chave aberta:

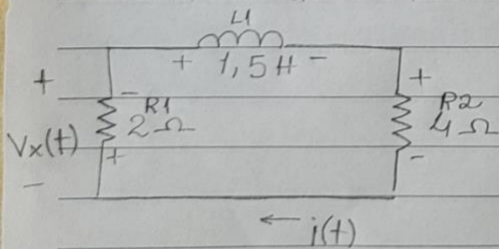

lei de Kirchof p/ tensão

$$VR1 + VL1 + VR2 = 0$$

$$2 \cdot i(t) + 1,5 \cdot \frac{di_L(t)}{dt} + 4 \cdot i(t) = 0$$

$$\left[6i(t) + 1,5 \frac{di(t)}{dt} = 0 \right] : 1,5$$

$$4i(t) + \frac{di(t)}{dt} = 0 \quad \rightarrow a = 4 \quad A = 0$$

$$\tau = \frac{1}{4} = 0,25 \rightarrow 5\tau = 1,25s$$

$$i(t) = K_1 + K_2 \cdot e^{-4t}$$

maysa freire - gea 840

determinar K_1 : $K_1 = \frac{A}{a} = \frac{0}{4} = 0$

determinar K_2 :


$K_2 = 10$ (corrente instantânea próxima do instante $0s$)

$K_2 = 2A$

assim, temos: $i(t) = 2 \cdot e^{-4t} [A]$, para $t > 0s$

2) $V_0 = 10V$

determinar $v(t)$, para $t \geq 0s$

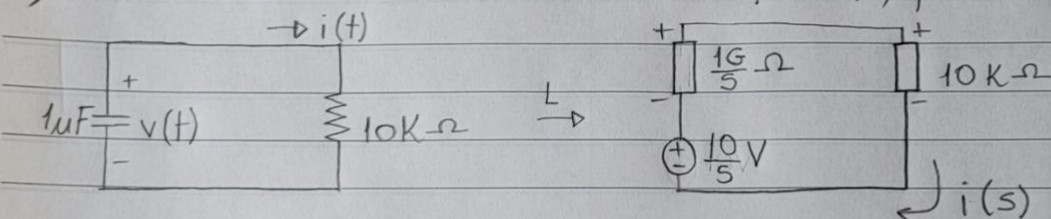

$$Z_c = \frac{1}{s \cdot 1 \times 10^{-6}} = \frac{1 \times 10^6}{s}$$

Lei de Kirchof para tensão: $\frac{-10}{s} + \frac{1G}{s} \cdot i(s) + 10K \cdot i(s) = 0$

$$\frac{10}{s} = i(s) \cdot \left(\frac{-1G}{s} + 10K \right) \rightarrow \frac{10}{s} = \left(\frac{-1G + 10Ks}{s} \right) \cdot i(s)$$

$$i(s) = \frac{10}{-1G + 10Ks} \quad : \frac{10}{10} = \frac{1}{100K + 1K \cdot s} \rightarrow \frac{1}{s + a}$$

$$i(t) = e^{-100t} [A]$$

$$v(t) = 10K \cdot e^{-100t} [V]$$