

$$\textcircled{1} \quad \overline{[(A \cdot B) + C]}$$

$$\textcircled{2} \quad [(A \cdot B) + (C \cdot D)] + (A + B)$$

$$\textcircled{3} \quad [(A \cdot B) \cdot (A + C)] + \overline{(A + C)}$$

$$\textcircled{4} \quad \overline{[(B \oplus D) + C]} \cdot (C \oplus \bar{A})$$

$$\textcircled{5} \quad (A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)$$

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Circuito 1

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1

A	B	C	D	S
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Circuito 2

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Circuito 3

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0

A	B	C	D	S
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Circuito 4

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Circuito 5









