

Edmundo Henrique de Paiva Silva

1) Teóricas

$$a) Z_{in} = \beta r_e = 50 \cdot 300 = 1,5 \text{ k}\Omega$$

$$b) Z_{out} = R_c = 240 \Omega$$

$$c) A_v = \frac{V_{ce}}{V_{be}} = \frac{V_{ce}}{V_{be}} = \frac{V_{cc}}{V_{be}} \Rightarrow 6 \Rightarrow \frac{6}{0,7} \approx 8,5$$

$$d) A_1 = \frac{R_c}{R_c + R_L} \cdot \beta = \frac{240}{240 + 240} \cdot 300 \Rightarrow 150$$

$$e) C_{a(Ein)} = C_{a(out)} \quad \text{Usado na aula}$$

$$1) C_a = \frac{0,25}{\pi (50 + 1,5 \times 10^3)} = 51,3 \mu\text{F}$$

$$2) C_{a(out)} = \frac{0,25}{\pi (240 + 240)} = 165,79 \mu\text{F}$$

$$3) C_E = \frac{0,25}{\pi \cdot R_E} = \frac{0,25}{\pi \cdot 68} = 1,17 \text{ mF}$$

Partic

 $Z_{in} = 500 \Omega$; Sim, há a inversão do fase no saída $A_{v, com CE}$

$$V_o = -18 \text{ mV} = -1,8$$


$$V_i = 10 \text{ mV}$$

 $A_{v, com CE} =$

$$V_o = 2 \text{ mV} = 0,2$$

$$V_i = 10 \text{ mV}$$

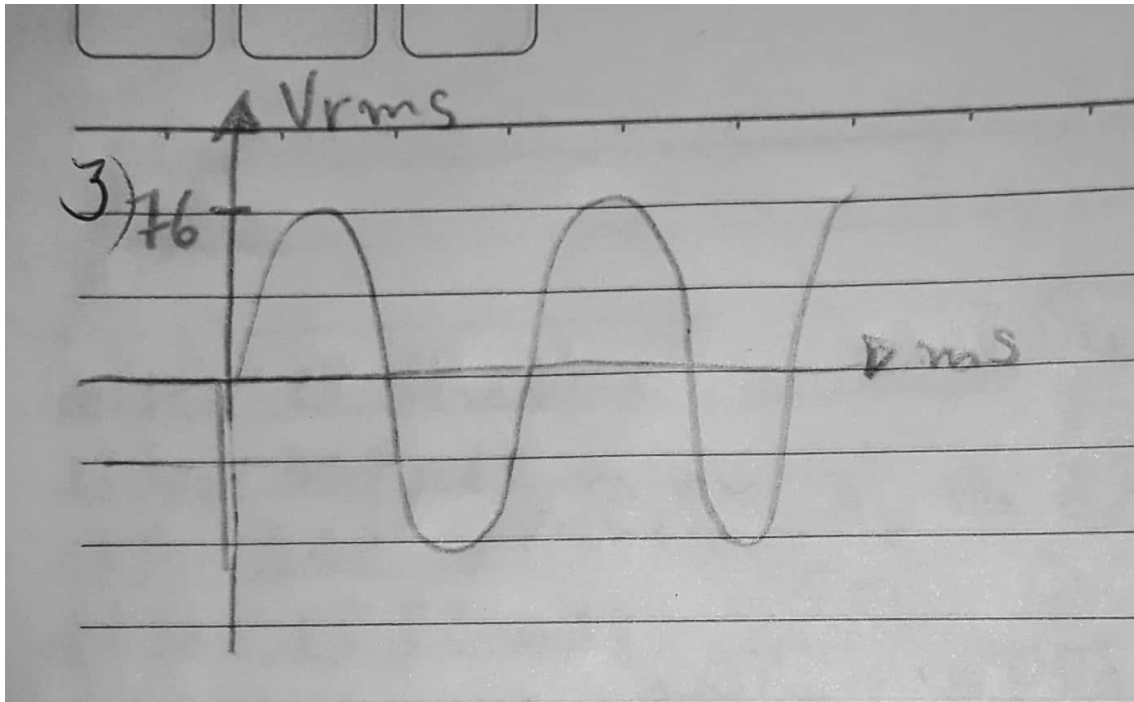O ganho de tensão diminuiu consideravelmente.



Link da Simulação:

<https://www.multisim.com/content/wf36m8DMzFqyvwZLydTpNX/relatorio-7-e205-l7/open/>