

Exatário 11 - Filtros Butterworth

1) $n=3$


P.A.

$f_c = 1 \text{ MHz}$

$R_L = 50 \Omega$

Número mínimo de indutores: entrada indutiva

Filtro P.B Normalizado:

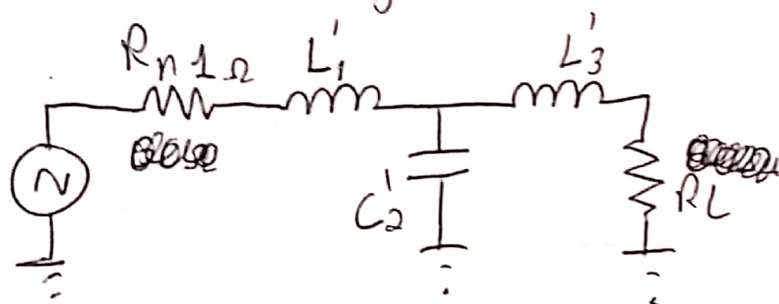

Da Tabela: $G_1 = 1$, $G_2 = 2$, $G_3 = 1$

$$R = R_o R_n$$

$$50 = R_o \cdot 1 \Rightarrow R_o = 50$$

$$L'_1 = R_o G_1 = 50 \cdot 1 = 50 \text{ H}$$

$$C'_2 = \frac{G_2}{R_o} = \frac{2}{50} = 40 \text{ mF}$$


$$L'_3 = R_o G_3 = 50 \cdot 1 = 50 \text{ H}$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_c L'_1} = 3,1831 \text{ nF}$$

$$L_2 = \frac{1}{\omega_c C'_2} = 3,9789 \mu\text{H}$$

$$C_3 = \frac{1}{\omega_c L'_3} = 3,1831 \text{ nF}$$

Circuito final P.B. \rightarrow P.A.

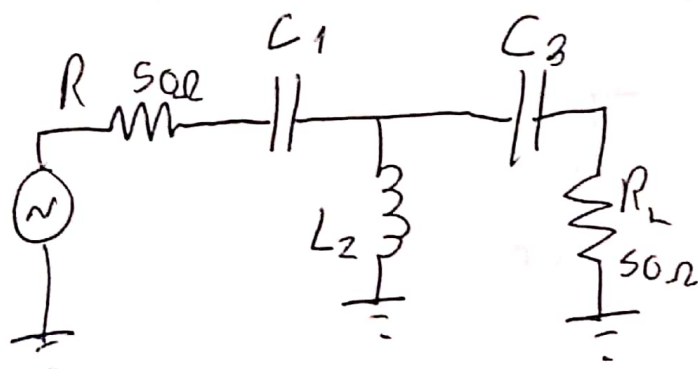

$$2) n=3$$


$$f_0 = 20 \text{ MHz} \Rightarrow \omega_0 \approx 125,664 \text{ Mrad/s}$$

$$B_w = 3 \text{ MHz} \Rightarrow B_w \approx 18,85 \text{ Mrad/s}$$

$$R_L = 50 \Omega$$

P.F. \rightarrow entrada capacitiva

Filtro P.B. normalizado

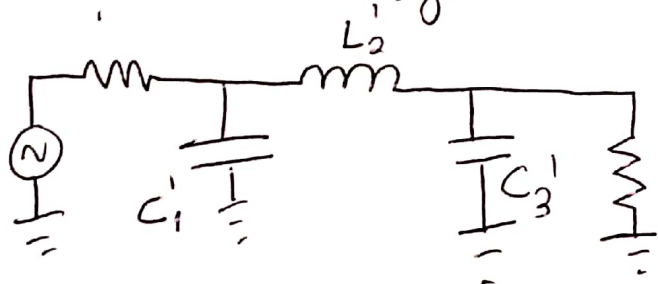

Da tabela: $G_1=1$, $G_2=2$ e $G_3=1$

$$R = R_0 R_n \Rightarrow R_0 = 50$$


~~Calculando~~

$$C_1' = \frac{G_1}{R_0} = \frac{1}{50} = 20 \text{ mF}$$

$$L_2' = R_0 G_2 = 100 \text{ H}$$

$$C_3' = \frac{G_3}{R_0} = 20 \text{ mF}$$

Circuito final P.B. \rightarrow P.F.

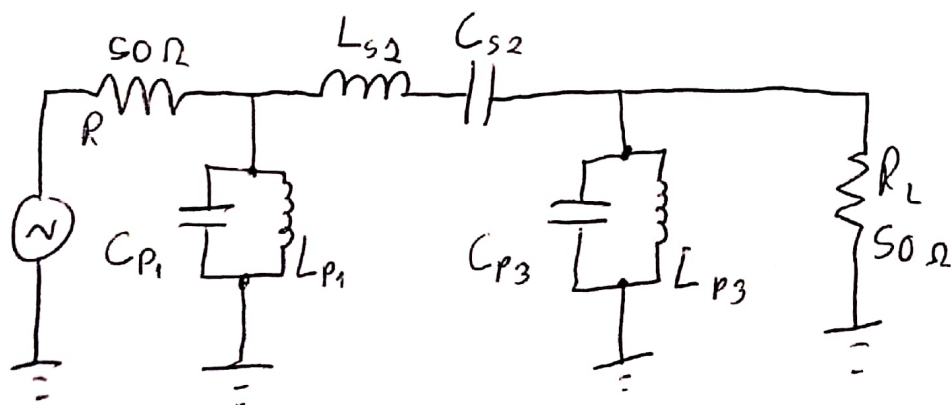

$$C_{p1} = \frac{C_1'}{B_w} = 1,061 \text{ nF}$$

$$L_{p1} = \frac{B_w}{\omega_0^2 C_1'} = 59,68 \text{ nH}$$

$$L_{s2} = \frac{L_2'}{B_w} = 5,305 \mu\text{H}$$

$$C_{s2} = \frac{B_w}{\omega_0^2 L_2'} = 11,94 \text{ pF}$$

$$C_{p3} = \frac{C_3'}{B_w} = 1,061 \text{ nF}$$

$$L_{p3} = \frac{B_w}{\omega_0^2 C_3'} = 59,68 \text{ nH}$$

$$n = 3$$


$$f_0 = 3 \text{ MHz} \Rightarrow \omega_0 \cong 18,85 \text{ Mrad/s}$$

$$B_w = 2 \text{ MHz} \Rightarrow B_w \cong 12,566 \text{ Mrad/s}$$

$$R_L = 50 \Omega$$

R.F. \rightarrow entrada capacitiva

Filtro P.B. normalizado

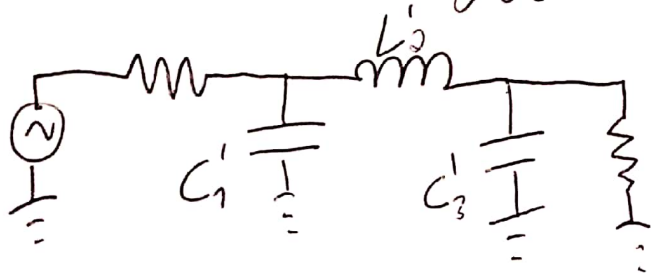

Da tabela: $G_1 = 1, G_2 = 2, G_3 = 1$


$$R = R_0 R_n \Rightarrow R_0 = 50$$

$$C'_1 = G_1 / R_0 = 20 \text{ mF}$$

$$L'_2 = R_0 G_2 = 100 \text{ H}$$

$$C'_3 = G_3 / R_0 = 20 \text{ mF}$$

Circuito final: P.B. \rightarrow R.F.

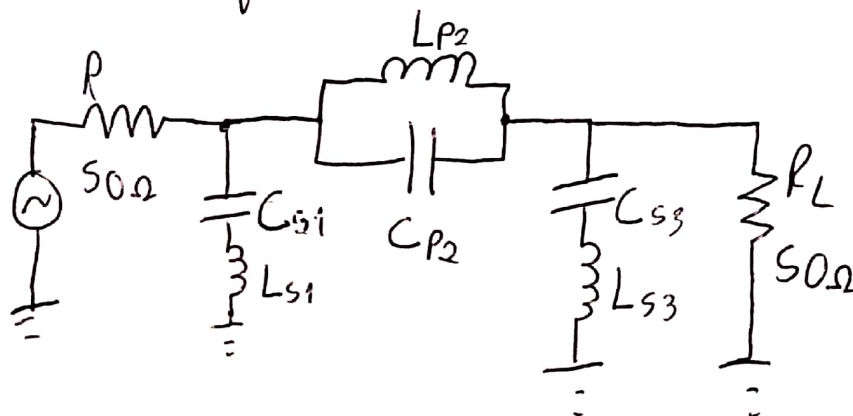

$$C_{s1} = \frac{B_w \cdot C'_1}{\omega_0^2} = 707,3 \text{ pF}$$

$$L_{s1} = \frac{1}{B_w \cdot C'_1} = 3,98 \text{ } \mu\text{H}$$

$$L_{p2} = \frac{B_w L'_2}{\omega_0^2} = 3,54 \text{ } \mu\text{H}$$

$$C_{p2} = \frac{1}{B_w L'_2} = 795,8 \text{ pF}$$

$$C_{s3} = \frac{B_w \cdot C'_3}{\omega_0^2} = 707,3 \text{ pF}$$

$$L_{s3} = \frac{1}{B_w \cdot C'_3} = 3,98 \text{ } \mu\text{H}$$