
## 2. SÉRIE DE EXERCÍCIOS

- 1. Determine a corrente de diodo a 20°C para um diodo de silício com *n* = 2, I = 0,1 μA em um potencial de polarização reversa de -10 V.
- 2. Dada uma corrente de diodo de 8 mA e n = 1, determine I se a tensão aplicada é igual a 0,5 V e tem-se temperatura ambiente (25°C).
- 3. Determine a resistência estática ou CC do diodo comercial da Figura 1 para uma corrente direta de 2 mA.
- 4. Determine a resistência estática ou CC do diodo comercial da Figura 1 para uma corrente direta de 15 mA e compare o resultado com o exercício 3.
- 5. Determine a resistência estática ou CC do diodo comercialmente disponível da Figura 1 para uma tensão reversa de -10 V. Como isso se comporta com o valor determinado para uma tensão reversa de -30V?
- 6. Calcule as resistências CA e CC do diodo comercial da Figura 1 para uma corrente direta de 10 mA e compare suas magnitudes.
- 7. Determine a resistência CA média para o diodo comercial da Figura 1, para a região entre 0,6 e 0,9 V.
- 8. Determine a resistência CC para o diodo comercial da Figura 1 em 0,75 V.
- 9. Determine a tensão térmica de um diodo a uma temperatura de 20°C.

Figura 1. Curva característica do diodo semicondutor de silício

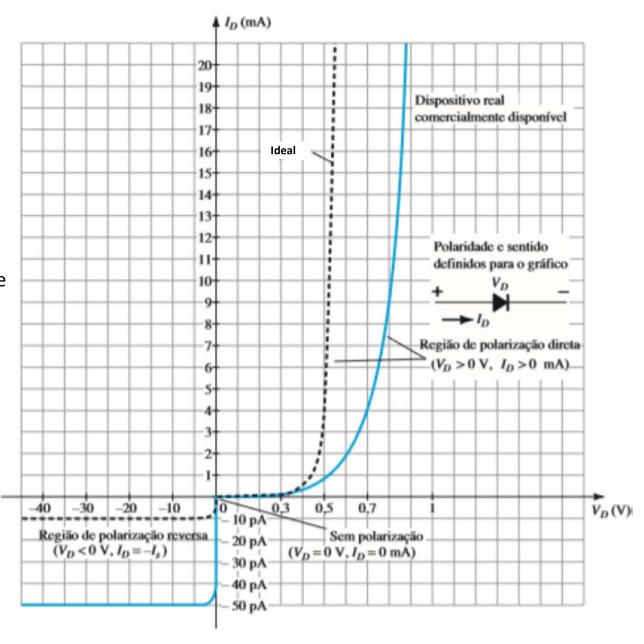

10. Para o circuito da Figura 2, empregando a curva caraterística do diodo e a reta de carga, determine:

a)  $V_{DQ}$ ,  $I_{DQ}$ b)  $V_{R}$ 




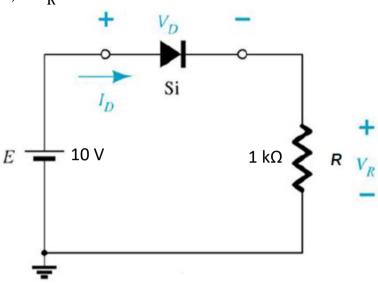


Figura 2. Circuito

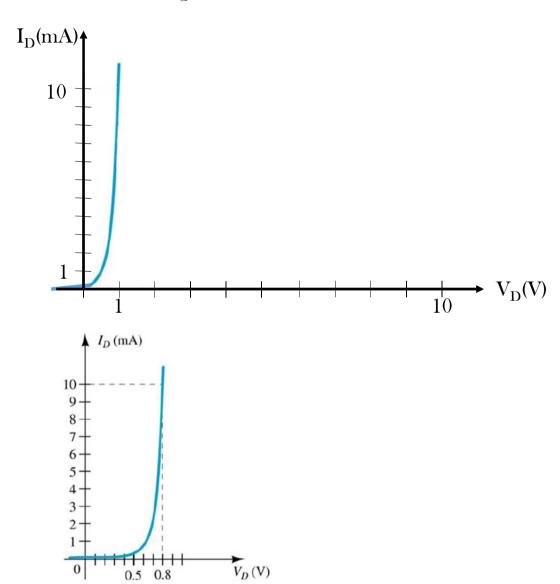

11. Para o circuito da Figura 3, empregando a curva caraterística do diodo e a reta de carga, determine:

 $V_{DQ}$ ,  $I_{DQ}$ 




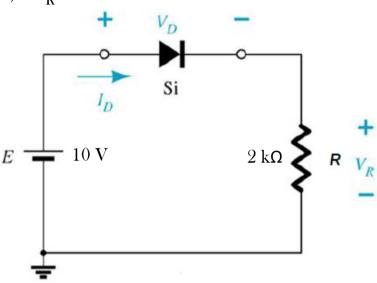


Figura 3. Circuito

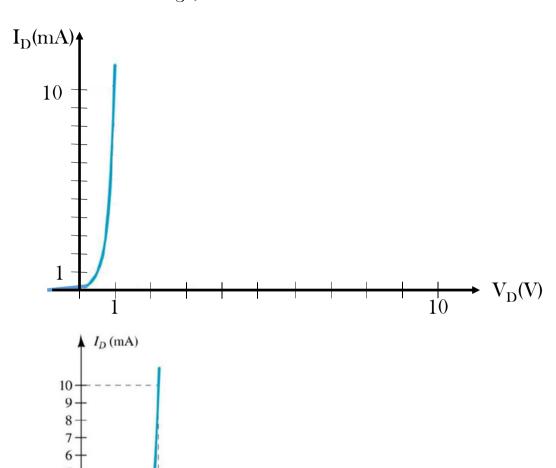

 $V_D(V)$ 

0.5 0.8

## Respostas

1) 
$$I_D = -10 \, \mu A$$

2) 
$$I = 0.2876 \ 10^{-10} \ A$$

3)
$$\mathbf{R} = 300 \ \Omega$$

4) 
$$R = 56,67 \Omega$$

5) 
$$R_{10} = 200 \text{ G}\Omega$$

$$R_{30} = 600 \text{ G}\Omega$$

6) 
$$r_D = 8,33 \Omega$$

$$R = 82 \Omega$$

7) 
$$r_{av} = 15 \Omega$$

8) 
$$r_D = 115,38 \Omega$$

9) 
$$V_T = 25.4 \text{ mV}$$

10) 
$$V_{DQ} = 0.78V$$

$$I_{DQ} = 9.25 \text{ mA}$$
  $V_R = 9.25 \text{ V}$ 

$$V_R = 9.25 V$$

11) 
$$V_{DQ} = 0.70V$$

$$I_{DQ} = 4,60 \text{ mA}$$
  $V_R = 9,20 \text{ mA}$ 

$$V_{R} = 9.20 \text{ mA}$$