E202 – Circuitos Elétricos II


Aula 5 – Transformador

Prof. Luciano Leonel Mendes PED Pedro Henrique de Souza

Transformador - Definições

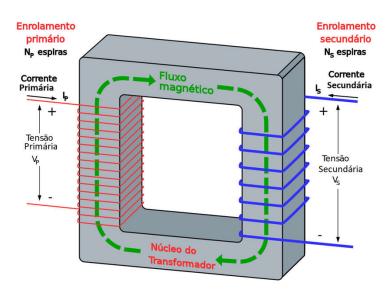- Os transformadores são dispositivos utilizados para alterar o nível da tensão e corrente em circuitos operando com sinais senoidais.
- Um transformador consiste em um par de bobinas acopladas por um meio que favoreça a transferência do campo magnético.





Transformador - Definições

- Aplicações:
 - fontes de alimentação: atualmente pouco usado para este fim devido a evolução das fontes chaveadas.

• transmissão de energia elétrica: amplamente utilizados.



 casamento de impedância: circuito de áudio e adaptação de impedância para antenas de VHF e UHF









Transformador - Definições

• Simbologia:

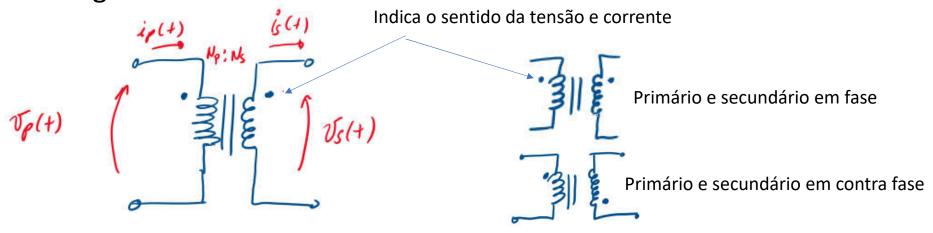

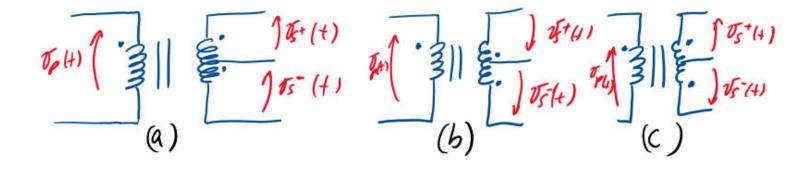• Os transformadores podem possuir um terminal central (Central Tap)




- Relações de tensão e corrente no transformador
- $v_p(t)$ é a tensão no primário
- $v_s(t)$ é a tensão no secundário
- $i_p(t)$ é a corrente no primário
- $i_s(t)$ é a corrente no secundário
- N_p é o número de espiras no primário
- $\blacksquare N_S$ é o número de espiras no secundário

$$\frac{|V_p|}{|V_S|} = \frac{N_p}{N_S} \qquad \frac{|I_p|}{|I_S|} = \frac{N_S}{N_p}$$


As relações de fase irão depender dos sentidos de enrolamento do primário e do secundário.

Veja o circuito neste link

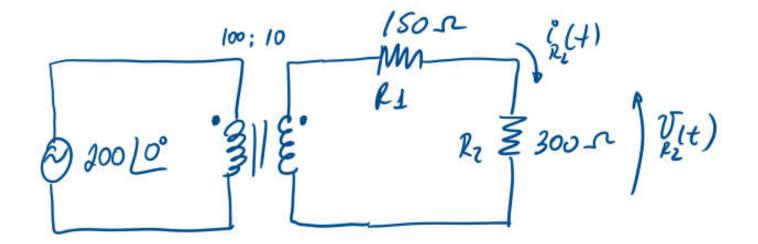• Exercício: Encontre a tensão e a corrente no resistor R2.




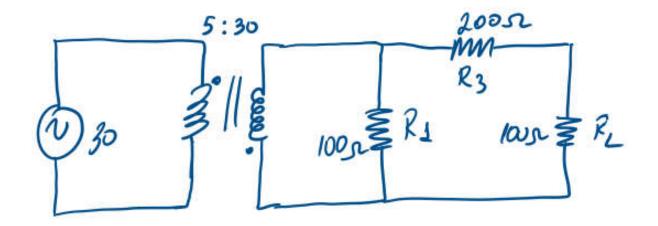• Exercício: Encontre a tensão e a corrente no resistor RL.



Transformador – Impedância

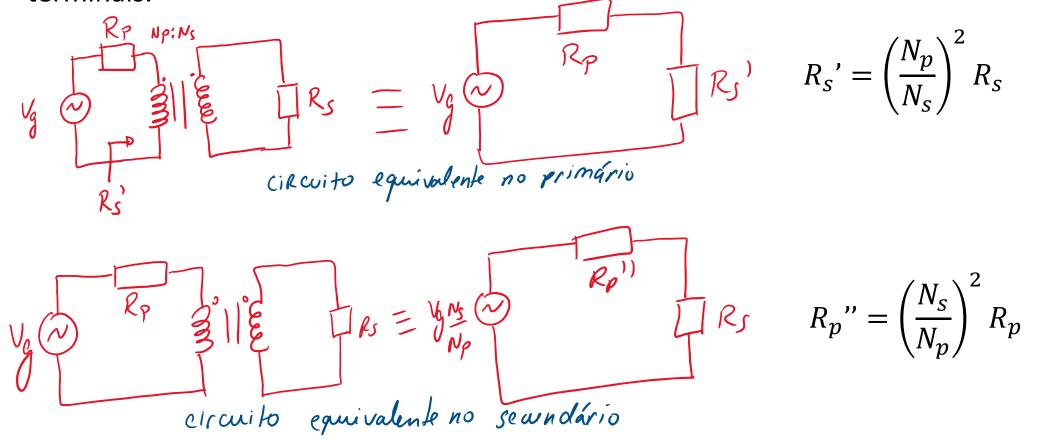• O transformador pode ser utilizado para alterar a impedância observada em seus terminais.



• Exercício: Encontre a tensão e a corrente indicadas no circuito abaixo.

