



Eletrônica Digital I

Capítulo V Multiplex e Demultiplex

Aula 0 – Circuitos Multiplexadores e
Demultiplexadores

Prof. MSc. Bruno de Oliveira Monteiro
Engenheiro de Telecomunicações


Inatel

Circuitos Multiplex - MUX

- O circuito multiplex é utilizado para enviarmos as informações contidas em vários canais (entradas), a uma única saída. Sendo esse circuito utilizado nos sistemas celulares, transmissão PDH, SDH, e outros.


Circuitos Multiplex - MUX

- Diagrama

 

Circuitos Multiplex - MUX


- Diagrama:

 



Circuitos Multiplex - MUX

- MUX 2 x 1

Entrada A	Saída S
0	I0
1	I1

 

Circuito Lógico

 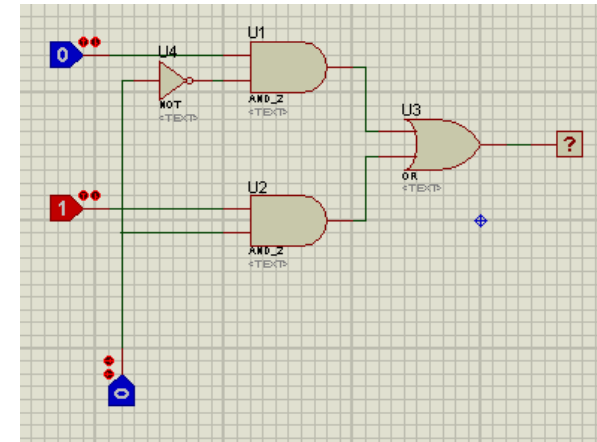

Bloco Lógico

Circuitos Multiplex - MUX




- Tabela da verdade do MUX 4x1

Variáveis de Seleção		Saída
A	B	S
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Tabela Verdade

Circuitos Multiplex - 4x1

- Circuito Lógico do Mux 4 x 1

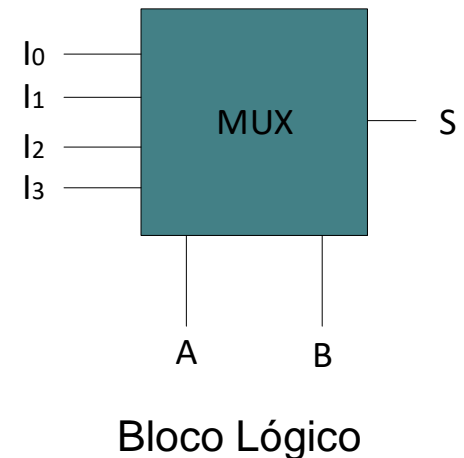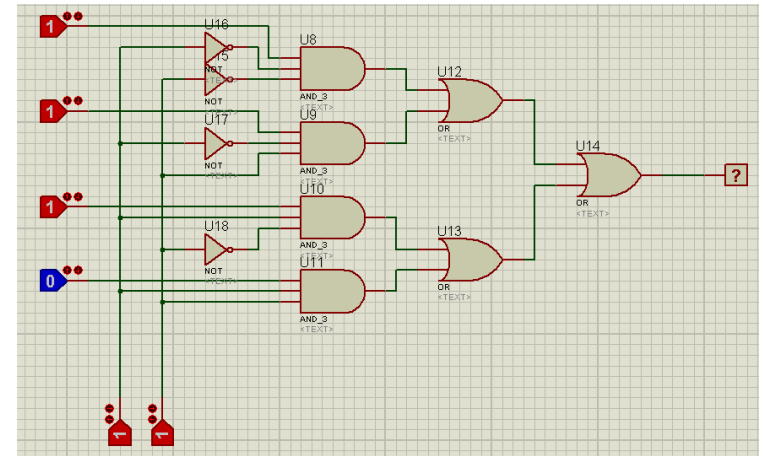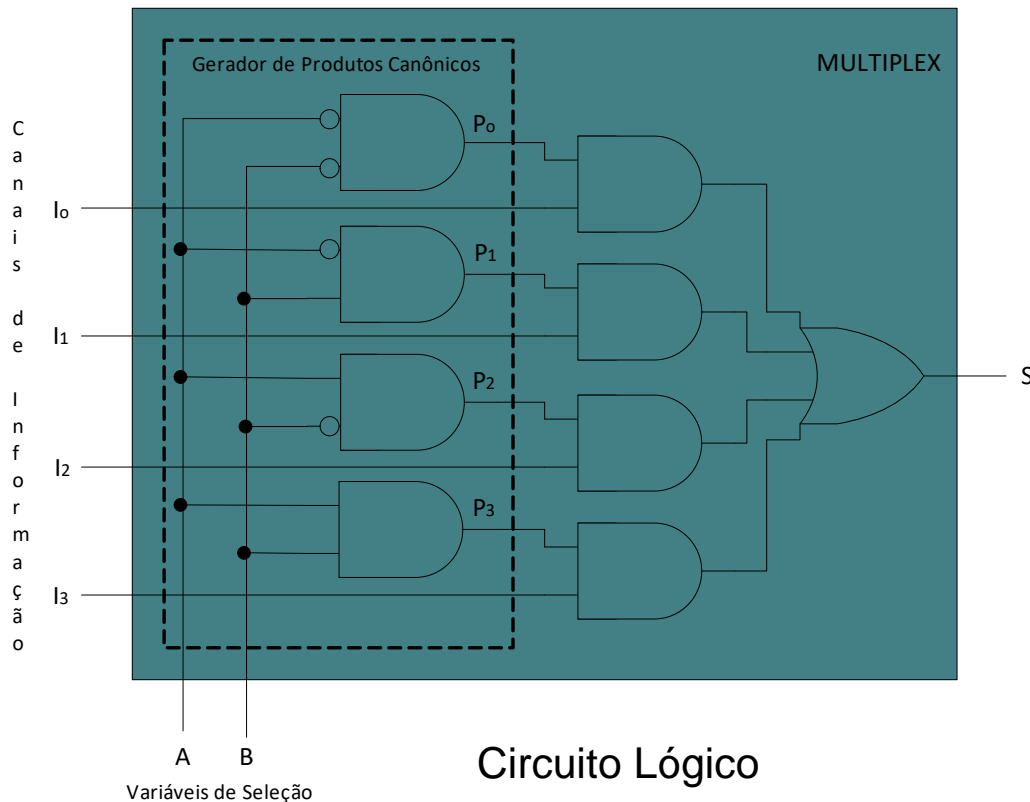


Em VHDL:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity mux_4to1 is
  port(
    A,B,C,D : in STD_LOGIC;
    S0,S1: in STD_LOGIC;
    Z: out STD_LOGIC
  );
end mux_4to1;

 architecture bhv of mux_4to1 is
begin
  process (A,B,C,D,S0,S1) is
  begin
    if (S0='0'and S1='0') then
      Z<= A;
    elsif (S0='1'and S1='0') then
      Z<= B;
    elsif (S0='0'and S1='1') then
      Z<= C;
    elsif (S0='1'and S1='1') then
      Z<= D;
    end if;
  end process;
end bhv;
```



Circuitos Multiplex


- Exercício:
 - Monte um circuito multiplex 8x1.



Circuitos Demultiplex - DEMUX

- Entende -se por demultiplex como sendo o bloco que efetua a função inversa ao multiplex, ou seja, a de enviar informações contidas em um canal a vários canais de saída.

Circuitos Demultiplex - DEMUX

 

Circuitos Demultiplex - DEMUX

- Diagrama do Demux




Circuitos Demultiplex - DEMUX


- Circuito Demux 1/2

Variável de Seleção	Canais de Informação (Out)	
A	O ₀	O ₁
0	E	0
1	0	E

Tabela Verdade


 


Circuito Lógico

 

Bloco Lógico

Circuito MUX e DEMUX

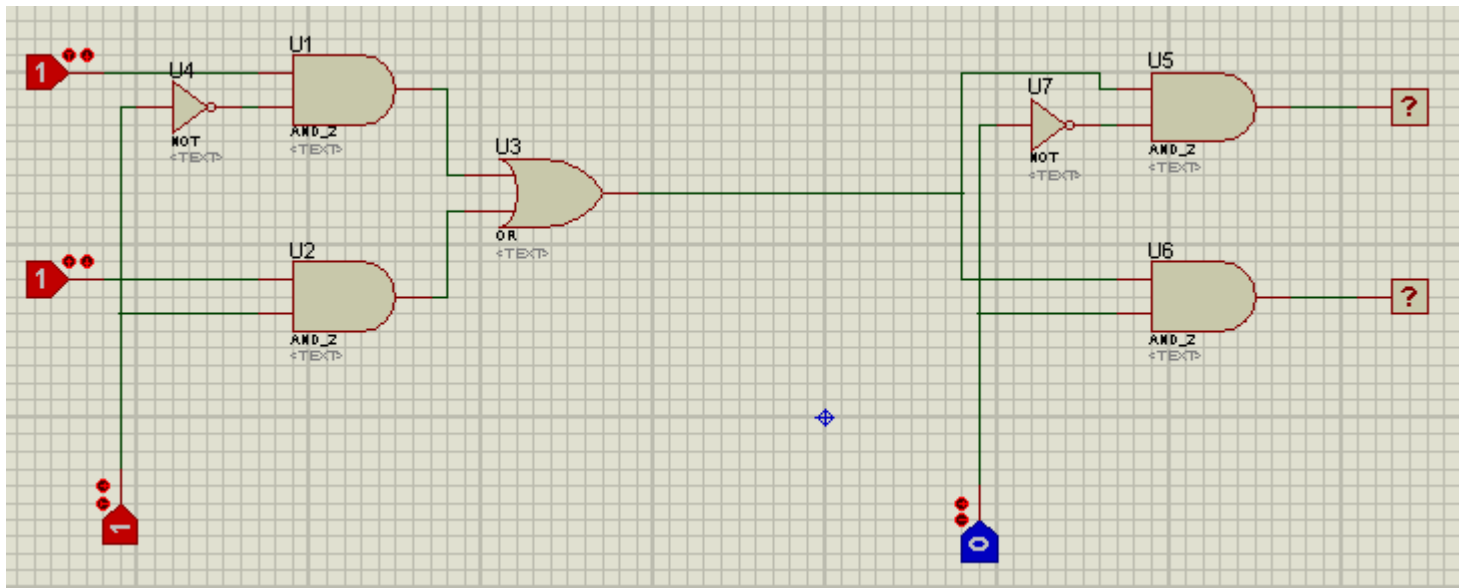 


Circuitos Demultiplex - DEMUX


- Circuito do Demux 1/4

Variáveis de Seleção		Canais de Saída (Out)			
A	B	O ₀	O ₁	O ₂	O ₃
0	0	E	0	0	0
0	1	0	E	0	0
1	0	0	0	E	0
1	1	0	0	0	E

Tabela Verdade

 

Circuito Lógico

 


Bloco Lógico

Em VHDL:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity demux_1to4 is
  port(
    F : in STD_LOGIC;
    S0,S1: in STD_LOGIC;
    A,B,C,D: out STD_LOGIC
  );
end demux_1to4;

 architecture bhv of demux_1to4 is
begin
  process (F,S0,S1) is
  begin
    if (S0='0'and S1='0') then
      A<= F;
    elsif (S0='1'and S1='0') then
      B<= F;
    elsif (S0='0'and S1='1') then
      C<= F;
    elsif (S0='1'and S1='1') then
      D<= F;
    end if;
  end process;
end bhv;
```



Circuitos Demultiplex - DEMUX

- Exercício:
 - Monte um circuito demultiplex 1/8.
 - Monte um circuito completo MUX 4x1 e DEMUX 4/1. Teste alterando as chaves de entrada



Bons Estudos

Prof. MSc. Bruno de Oliveira Monteiro
Engenheiro de Telecomunicações

Inatel