

Professores: Bruno de Oliveira Monteiro

bruno@inatel.br

Monitores: Felipe Pereira Silveira

felipepereira@gea.inatel.br

Carlos Daniel Borges Vilela Marques

carlos.marques@gea.inatel.br

Gualter Machado Mesquita

machadomgualter@gmail.com

Maíra Alves Chagas

mairaalves@gec.inatel.br

Pedro Henrique Praxedes dos Reis

pedro.reis@gea.inatel.br

Thalita Fortes Domingos

thalita.fortes@gec.inatel.br

Maria Luiza Rosestolato Araújo

maria.luiza@gec.inatel.br

Marcos Henrique Rodrigues Lopes

marcos.lopes@gea.inatel.br

Thiago da Rocha Miguel

thiago.miguel@gec.inatel.br

Aluno: _____ **Matrícula:** _____ **Período:** _____ **Data:** ____ / ____ / ____**Assunto da semana:** Flip Flop RS e JK

Relatório 2

Teoria

O Latch SR

A Figura 1 mostra o diagrama lógico de uma Latch S-R (Set e Reset) com enable, implementado com portas NAND:

 


Figura 1

A Latch possui três entradas (SET, RESET e Enable) e duas saídas (Q e \bar{Q}). O valor lógico de Q e \bar{Q} definem o estado da Latch. Note que a ação da entrada ENABLE é habilitar (E = 1) ou desabilitar (E = 0) a mudança do estado da Latch, mudança que está ao encargo das entradas SET e RESET.

O Flip-Flop SR - Mestre-Escravo

No flip-flop SR as entradas 'S & R' são habilitadas somente quando na entrada CLK ocorre uma transição do nível lógico alto para o baixo (transição de descida - ou vice-versa depende do flip-flop), enquanto na Latch SR 'S & R' são habilitadas por nível. A Figura 2 mostra o diagrama lógico de um flip-flop S-R implementado com duas Latch's e uma porta inversora:

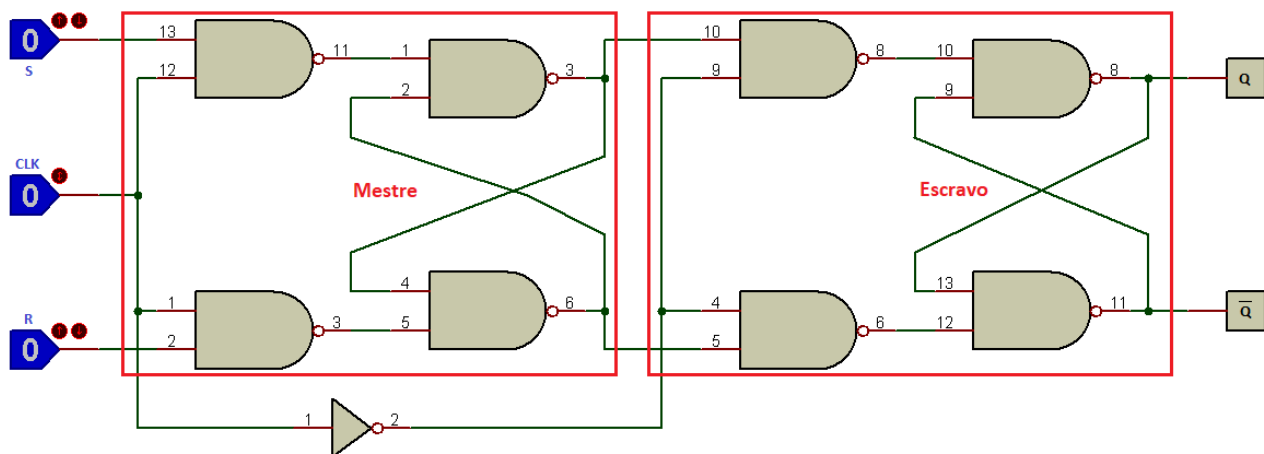


Figura 2

Analizando o circuito:

Suponha que o CLOCK está inicialmente no nível zero. Nessa condição, o bloco mestre está inativo e variações nas entradas S e R não produzem mudanças na saída.

Quando o CLOCK passa para 1, o circuito escravo é bloqueado, mantendo a saída Q anterior. Variações nas entradas produzem variações em Q e Q' da Latch Mestre, mas não afetam a saída porque a porta inversora se encarrega de deixar o Latch Escravo inativa.

Quando o CLOCK passa para zero, o mestre é bloqueado e o escravo, liberado. Assim, ele assume a saída correspondente ao estado anterior à transição. E a Tabela de Verdade é a mesma da Latch SR, considerando que as mudanças só ocorrem nas transições de 1 para 0 do CLOCK.

O flip-flop possui três entradas (SET, RESET e CLOCK) e duas saídas (Q e \bar{Q}). O valor lógico de Q e \bar{Q} definem o estado do flip-flop. Note que a ação da entrada CLOCK é habilitar apenas na transição de decida (\downarrow - Demonstrado na figura 3), a mudança do estado do flip-flop, mudança que está ao encargo das entradas S e R. Isso acontece de modo em que a Latch 'Mestre' envia para a Latch 'Escravo' a ultima informação vista antes de ser desabilitada, assim logo depois do tempo de propagação da porta inversora o escravo pega essa informação e envia para a saída.

 


Figura 3

A Tabela abaixo mostra a 'Tabela da Verdade' do flip-flop S-R.

CLK	S	R	Q	\bar{Q}
0	*	*	Qa	$\bar{Q}a$
\uparrow	*	*	Qa	$\bar{Q}a$
1	*	*	Qa	$\bar{Q}a$
\downarrow	0	0	Qa	$\bar{Q}a$
\downarrow	0	1	0	1
\downarrow	1	0	1	0
\downarrow	1	1	Inválida	

Tabela 1

Flip-Flop JK - Mestre-Escravo

O flip-flop JK foi desenvolvido para resolver certo problema que o ocorre com o flip-flop SR, quando as entradas 'S & R' são iguais a 1 o flip-flop entra num estado de indeterminação, variando constantemente suas saídas, sendo impossível determinar o nível logico de cada uma.

Na configuração JK utiliza-se duas portas E(&) para analisar a saída, assim quando 'S & R' encontra-se em 1 no instante de transição da entrada CLK, ele inverte o nível logico da saída anterior, como de 0 para 1 ou de 1 para 0.

A Figura 4 mostra como é realizada essa configuração.

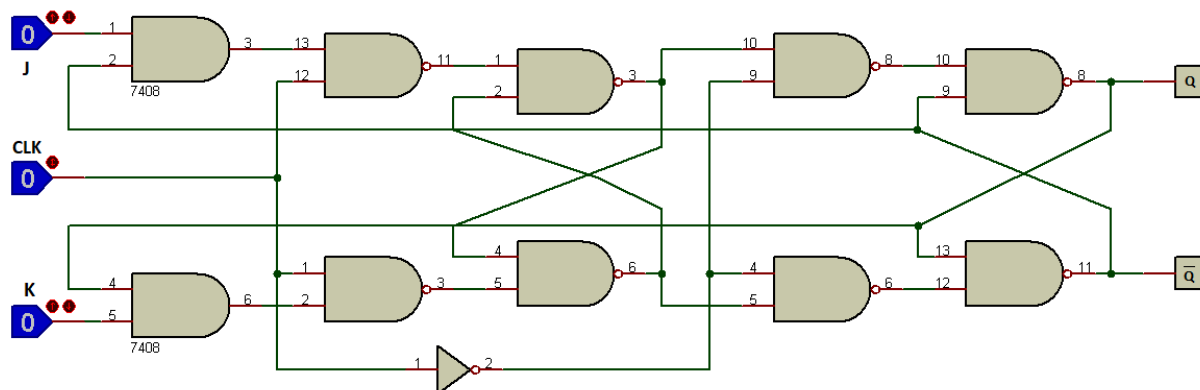


Figura 4

Tabela da verdade do flip flop JK:

CLK	J	K	Q	\bar{Q}
0	*	*	Qa	$\bar{Q}a$
↑	*	*	Qa	$\bar{Q}a$
1	*	*	Qa	$\bar{Q}a$
↓	0	0	Qa	$\bar{Q}a$
↓	0	1	0	1
↓	1	0	1	0
↓	1	1	$\bar{Q}a$	Qa

Tabela 2

Uma vez solucionado todos os problemas da tabela do flip-flop, foi questionado que o circuito, ao ser iniciado (ou seja, ligado/energizado) não havia uma definição inicial em suas saídas. Foi então em que os pinos de Preset (ou Set) e Clear (ou Reset) vieram ser inseridos no circuito, de forma que, quando acionadas, suas definições de saídas prevaleçam.

Modelo de diagrama em bloco de um flip flop JK na Figura 5

 


Figura 5



Tabela da verdade de um flip flop JK com o Preset e Clear:

PR	Clear	CLK	J	K	Q	\bar{Q}_a
0	0	*	*	*	*	*
0	1	*	*	*	1	0
1	0	*	*	*	0	1
1	1	0	*	*	Qa	\bar{Q}_a
1	1	↑	*	*	Qa	\bar{Q}_a
1	1	1	*	*	Qa	\bar{Q}_a
1	1	↓	0	0	Qa	\bar{Q}_a
1	1	↓	0	1	0	1
1	1	↓	1	0	1	0
1	1	↓	1	1	\bar{Q}_a	Qa

Exercício Teórico

Questão 1. Determine as formas de onda nas saídas Q e \bar{Q} do flip-flop JK quando as formas de onda de entrada são conforme a figura a seguir:

Dica: lembre-se que as entradas assíncronas CLEAR (R) e PRESET (S) tem prioridade sobre todas as outras entradas.

  

Questão 2. Baseado no seu conhecimento sobre VHDL procure entender o código a seguir, o qual simula um flip-flop, comente o código explicando a função de cada linha de código.

Código de VHDL

```
ENTITY FF_JK is
    PORT(
        k : in  STD_LOGIC;
        j : in  STD_LOGIC;
        reset : in  STD_LOGIC;
        clk : in  STD_LOGIC;
        q : out  STD_LOGIC;
        q_bar : out  STD_LOGIC);
END FF_JK;

ARCHITECTURE Behavioral OF FF_JK IS

    signal sinal_q: STD_LOGIC;

BEGIN
    process(clk, reset)
    BEGIN

        IF (reset = '1') THEN
            sinal_q <= '0';
        ELSIF rising_edge(clk) THEN
            IF (j = '0' and k = '0') THEN
                sinal_q <= sinal_q;
            ELSIF (j = '0' and k = '1') THEN
                sinal_q <= '0';
            ELSIF (j = '1' and k = '0') THEN
                sinal_q <= '1';
            ELSIF (j = '1' and k = '1') THEN
                sinal_q <= not (sinal_q);
            END IF;
        ELSIF falling_edge(clk) THEN
            sinal_q <= sinal_q;
        END IF;

    END PROCESS;


    q <= sinal_q;
    q_bar <= not sinal_q;

END Behavioral;
```

 Exercício Prático

Questão 3. Faça a montagem no módulo digital e no Proteus ISIS (ao mesmo tempo divida tarefas) demonstrada pela figura abaixo. No software Proteus:

Obs: Todas as atividades que solicitarem montagem no módulo digital devem ser realizadas no TinkerCad enquanto as aulas não retornarem de forma presencial.



- LOGICTOGGLE: categoria Debbuging Tools.
- Flip-flop JK: categoria TTL 74 series, sub-categoria Flip-Flop & Latch.
- Resistores: categoria Resistors, sub-categoria 0.6W Metal Film.
- Transistor: categoria Transistors, sub-categoria Bipolar.
- LED: categoria Optoelectronics, sub-categoria LEDs.

a. Descreva comentários sobre a configuração do flip-flop JK, exaltando o que acontece com a saída Q para cada pulso de decida do CLOCK.

b. O que acontece com a saída Q do flip-flop quando o CLOCK recebe um pulso de subida?

c. Observe o que acontece com o LED-GREEN comparado com a saída Q do flip-flop. Descreva comentários sobre sua observação e exalte comentários técnicos relacionando a importância do transistor.

Questão 4. Ainda no modulo verifique todas as condições possíveis do flip-flop, conecte as entras J, K e CLk nas chaves do modulo, as duas saídas em dois led's do modulo e gerando um pulso manualmente teste as 4 condições de J e K quando:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) Set = 0 & Rest = 1; | c) Set = 1 & Rest = 0; |
| b) Set = 1 & Rest = 1; | d) Set = 0 & Rest = 0; |

Questão 5. Pesquise na Internet o datasheet do CI 7476 e encontre o tempo de propagação do Flip-flop JK, ou seja, o tempo em que o flip-flop demora para alterar em suas saídas quando recebe um pulso de clock.

Questão 6. Realize a simulação de um flip-flop JK no software ISE(Questão 2).

Código de teste

```
clk <= '0';
reset <= '1';
wait for 50 ns;
reset <= '0';

j <= '0';
k <= '0';
wait for 50 ns;
clk <= '0';
wait for 50 ns;
clk <= '1';
wait for 50 ns;
clk <= '0';
wait for 50 ns;


j <= '0';
k <= '1';
wait for 50 ns;
clk <= '0';
wait for 50 ns;
clk <= '1';
wait for 50 ns;
clk <= '0';
wait for 50 ns;

j <= '1';
k <= '0';
wait for 50 ns;
clk <= '0';
wait for 50 ns;
clk <= '1';
wait for 50 ns;
clk <= '0';
wait for 50 ns;

j <= '1';
k <= '1';
wait for 50 ns;
clk <= '0';
wait for 50 ns;
clk <= '1';
wait for 50 ns;
clk <= '0';
wait for 50 ns;

reset <= '1';
```


Transistor BC 548

 

BC 548 Transistor

CI 7476

Connection Diagram

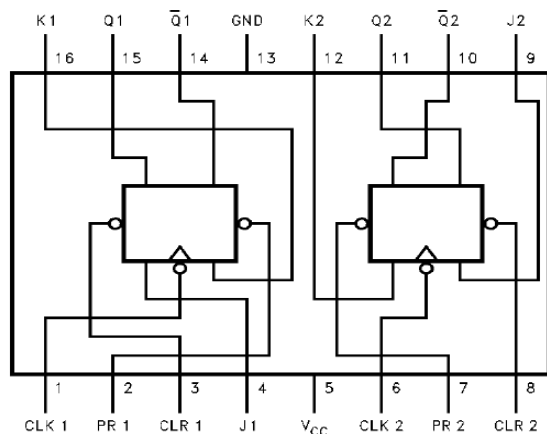

Function Table

Inputs					Outputs	
PR	CLR	CLK	J	K	Q	\bar{Q}
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H	H
					(Note 1)	(Note 1)
H	H	\neg	L	L	Q_0	\bar{Q}_0
H	H	\neg	H	L	H	L
H	H	\neg	L	H	L	H
H	H	\neg	H	H	Toggle	

H = HIGH Logic Level

L = LOW Logic Level

X = Either LOW or HIGH Logic Level

\neg = Positive pulse data. The J and K inputs must be held constant while the clock is HIGH. Data is transferred to the outputs on the falling edge of the clock pulse.


Q_0 = The output logic level before the indicated input conditions were established.

Toggle = Each output changes to the complement of its previous level on each complete active HIGH level clock pulse.

Note 1: This configuration is nonstable; that is, it will not persist when the preset and/or clear inputs return to their inactive (HIGH) level.

CI 7474

Connection Diagram

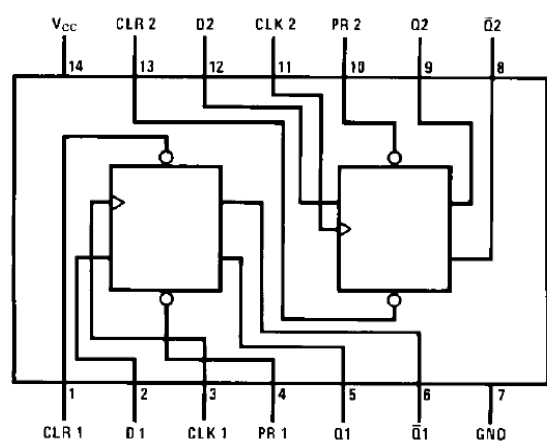

Function Table

Inputs				Outputs	
PR	CLR	CLK	D	Q	\bar{Q}
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H	H
				(Note 1)	(Note 1)
H	H	\uparrow	H	H	L
H	H	\uparrow	L	L	H
H	H	L	X	Q_0	\bar{Q}_0

H = HIGH Logic Level

X = Either LOW or HIGH Logic Level

L = LOW Logic Level

\uparrow = Positive-going transition of the clock.

Q_0 = The output logic level of Q before the indicated input conditions were established.

Note 1: This configuration is nonstable; that is, it will not persist when either the preset and/or clear inputs return to their inactive (HIGH) level.

Itens que devem conter no quite:

- Um protoboard;
- Um CI 7476;
- Um transistor BC 548;
- Resistores de 1kR – 10kR – 330R;
- Um LED 5m.