E207 – Eletrônica Digital I 3º Período / 1º Semestre de 2021 Professores: Bruno de Oliveira Monteiro bruno@inatel.br Felipe Pereira Silveira felipepereira@gea.inatel.br Monitores: Carlos Daniel Borges Vilela Marques carlos.marques@gea.inatel.br Gualter Machado Mesquita machadomqualter@gmail.com Isabela Rezende Barbosa da Silva isabela.r@gec.inatel.br Maíra Alves Chagas mairaalves@gec.inatel.br Pedro Henrique Praxedes dos Reis pedro.reis@gea.inatel.br

Aluno: _____ Matrícula: ____ Período: ___ Data: ___ / ___ / ___

Thalita Fortes Domingos

RELATÓRIO 2

thalita.fortes@gec.inatel.br

SOFTWARE PROTEUS ISIS 7

Teoria

O Proteus ISIS 7 é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de circuitos em geral, este software abrange simulações digitais e analógicas com precisão aceitável e confiável. Na área de microcontroladores, este software pode proporcionar uma maior rapidez no desenvolvimento de programas e hardware devido aos seus vários meios de depuração e aos inúmeros componentes que ele apresenta em sua biblioteca. Com isso pode-se começar o projeto mesmo sem ter os componentes em mãos, isso gera um menor custo e menor tempo de desenvolvimento.

Comandos Básicos

Todos os comandos básicos podem ser acessados na barra de comandos lateral (geralmente no lado esquerdo).



Modo de seleção: utilizado para selecionar e manipular qualquer objeto.

Modo de inserção de componentes: utilizado para inserir e configurar os componentes.

Gerador de nets: utilizado para nomear linhas de conexão de forma a simplificar o esquemático.

Terminações e Fontes: utilizado para organizar o esquemático e inserir pontos de alimentação.


Esta opção permite que você insira os pontos de alimentação Vcc (POWER) e GND (GROUND).






Inserção de Componentes



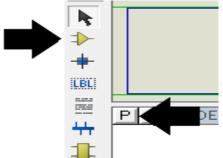

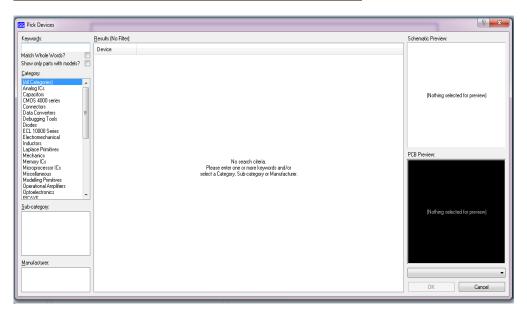Uma tela de seleção de componentes será aberta:



Esta tela possui alguns campos que são descritos abaixo:

Keywords: nome do componente que deseja adicionar ao esquemático. Quando você sabe o nome do componente, basta digitá-lo neste campo.

Category: filtro de seleção de componente por categoria. Quando você não sabe especificamente o nome do componente procure-o pelo sua categoria, por exemplo, <u>Capacitors</u> (capacitores), todos os tipos de capacitores existentes na biblioteca aparecem nesse campo.

Sub-category: filtro de seleção mais fino de categoria. Após selecionar a categoria que se encontra o componente utilize esta ferramenta para ser mais preciso em sua busca, por exemplo, dentro da <u>Category Capacitors</u> é possível buscar capacitores de cerâmica, poliéster, eletrolítico e outros.

Manufacturer: filtro de seleção de componente por fabricante.

Results (No Filter): resultados obtidos após o uso dos filtros (os componentes).

Schematic Preview: símbolo do componente, utilizar para simulações apenas componentes que possuam módulos de simulação, os que apresentarem "No Simulator Model" não deve ser utilizado em simulações, pois o software não é capaz de simulá-lo.

Para selecionar qualquer componente, basta dar um clique duplo no nome do componente e ele será transferido para uma lista "DEVICES" que será mostrada ao lado da barra de ferramentas. Ou pode-se clicar no nome do componente e em seguida clicar em "OK".

Abaixo serão mostrados os componentes mais utilizados para simulação em nosso curso. Para selecionar tais componentes basta digitar o nome no campo Keyword e este componente poderá ser facilmente encontrado.

LOGICSTATE: Ferramenta de depuração que gera nível lógico na linha em que está conectado. Gerador de nível lógico alto e nível lógico baixo. (Utilizado para simular uma entrada.)

Encontrado na Category → Debugging Tools.

LOGICPROBE[BIG]: Ferramenta de depuração que acusa o nível lógico da linha em que está conectada. Mostrador lógico. (Utilizado para simular uma saída.)

Encontrado na Category → Debugging Tools.

AND: Porta lógica do tipo "E".

Encontrado na Category → Simulator Primitives.

OR: Porta lógica do tipo "OU".

Encontrado na Category → Simulator Primitives.

NOT: Porta lógica do tipo "NÃO".

Encontrado na Category → Simulator Primitives.

74148: Codificador da palavra decimal 0 a 7 para a palavra binária de três bits.

Encontrado na Category → TTL 74 series.

VSINE: fonte de alimentação AC genérica.

Encontrado na Category → Simulator Primitives.

VSOURCE: fonte de alimentação DC genérica.

Encontrado na Category → Simulator Primitives.

Depuração (iniciar a simulação)

A imagem abaixo é a barra de controle de simulação podendo executar as seguintes funções:

PLAY (iniciar a simulação), STEP (passo), PAUSE (pausar), STOP (parar a simulação).




Enquanto a simulação estiver em andamento, o esquemático não poderá ser modificado. Muitas das opções possíveis podem ser acessadas somente se a simulação estiver pausada.

Exercício Teórico

Questão 1. Retire a expressão dos circuitos abaixo e preencha a tabela verdade:


Circuito 1:

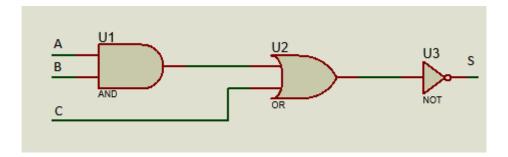

S = _____

Α	В	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Circuito 2:

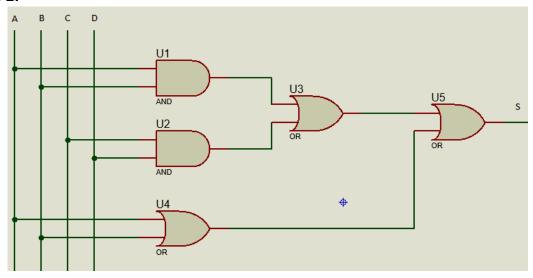


S = _____

Α	В	С	D	S
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	

Α	В	С	D	S
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Circuito 3:

A B C

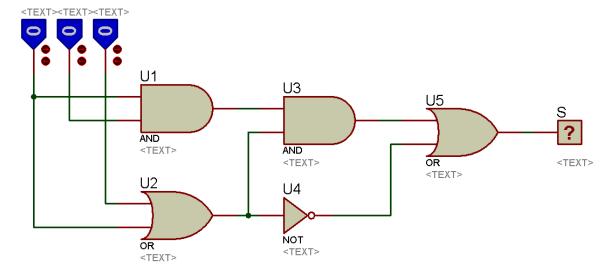


S = _____

Α	В	С	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Circuito 4:

A B C D

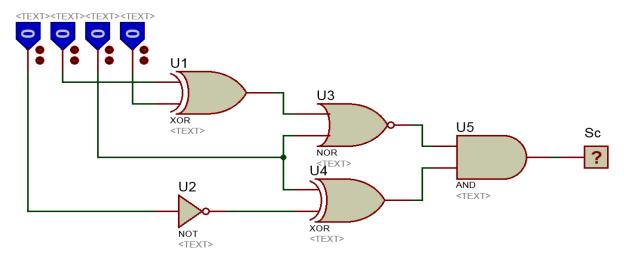


S = _____

Α	В	С	D	S
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	

Α	В	С	D	S
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Circuito 5:

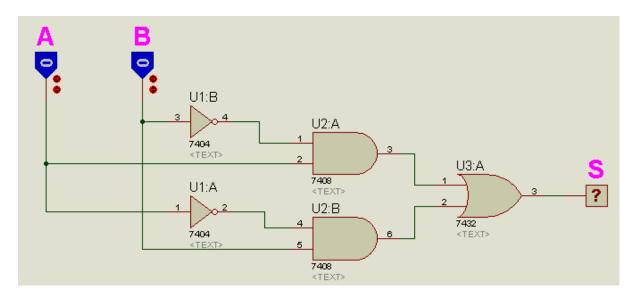

S = _____

Α	В	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Parte Pratica e Simulação Proteus

Questão 2. Para os circuitos da questão 1, simule no software Proteus.

Questão 3. Ainda com os circuitos da questão 1, faça a montagem no módulo de cada circuito e compare o resultado da tabela verdade com o do software Proteus. (Tanto no software quanto no módulo as tabelas devem resultar na mesma resposta.)